

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
29 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

A1.1 → β A1.2 → δ


A2.1 → α A2.2 → β

A3. i. Σωστό το α


ii. Σύνδεση στα σημεία ΑΔ:

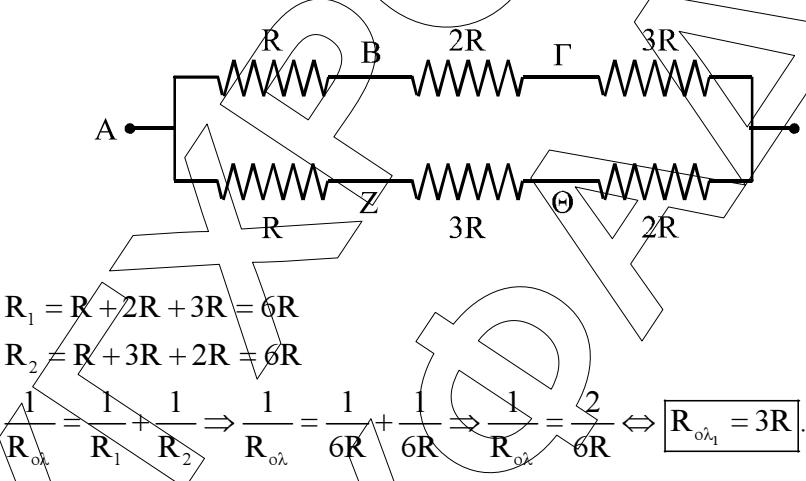

Σύνδεση στα σημεία ΒΖ:

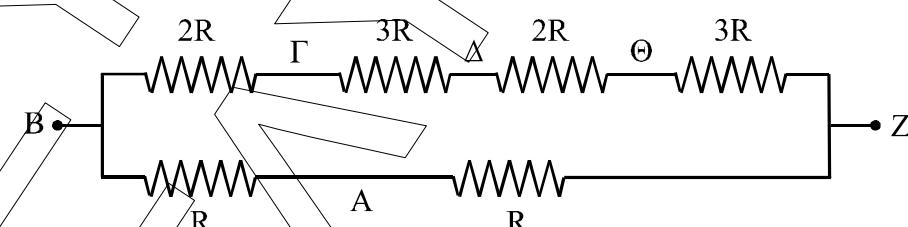

Σύνδεση στα σημεία ΓΔ:

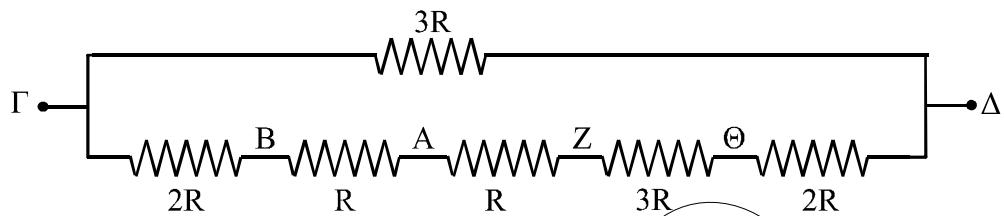

$$R_1 = 3R$$

$$R_2 = 2R + R + R + 3R + 2R$$

$$R_2 = 9R$$

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{3R} + \frac{1}{9R} \Rightarrow \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{4}{9R} \Leftrightarrow R_{\text{eq}} = \frac{9R}{4}$$

$$\text{Όμως } I_1 = \frac{V}{R_{\text{eq}_1}} \quad I_2 = \frac{V}{R_{\text{eq}_2}} \quad I_3 = \frac{V}{R_{\text{eq}_3}}$$

$$R_{\text{eq}_1} > R_{\text{eq}_3} > R_{\text{eq}_2} \quad \text{άρα} \quad I_1 < I_3 < I_2.$$


A4. α) Το τρανζίστορ είναι τύπου pnp

β) K → E (εκπομπός)

Θ → B (βάση)

Z → Ψ (συλλέκτης)

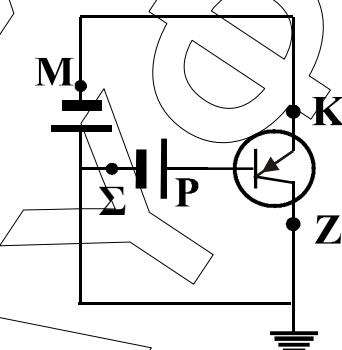γ) Για να βρεθεί το τρανζίστορ σε κατάσταση αποκοπής πρέπει και οι δύο επαφές να πολωθούν ανάστροφα σύμφωνα με το παρακάτω κύκλωμα



A5. α)

x	y	z	$y \cdot z$	$x + y \cdot z = f$	\bar{f}	$f \cdot \bar{f}$	$f + \bar{f}$
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	1

β) Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει:

$$f \cdot \bar{f} = 0 \quad \text{και} \quad f + \bar{f} = 1.$$

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

B1. $I_c = 5 \text{ mA} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ A}$

$$I_B = 100 \mu\text{A} = 100 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 10^{-4} \text{ A} = 0.1 \cdot 10^{-3} \text{ A}$$

a) $I_E = I_B + I_c \Rightarrow I_E \cdot (0.1 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3}) \text{ A}$ αρα $I_E = 5,1 \cdot 10^{-3} \text{ A}$ δηλ. $I_E = 5,1 \text{ mA}$.

β) $B = 200, I'_B = 300 \mu\text{A} = 300 \cdot 10^{-6} \text{ A} = 3 \cdot 10^{-4} \text{ A} = 0.3 \cdot 10^{-3} \text{ A}$.

$$\text{Όμως } B = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} = \frac{I_{C'} - I_C}{I_{B'} - I_B} \text{ αρα } 200 = \frac{0,3 \cdot 10^{-3}}{0,1 \cdot 10^{-3}}$$

$$\text{ή } I'_C - 5 \cdot 10^{-3} = 200 \cdot 0,2 \cdot 10^{-3} \\ I'_C = 40 \cdot 10^{-3} + 5 \cdot 10^{-3} \text{ αρα } I'_C = 45 \cdot 10^{-3} \text{ A ή } I'_C = 45 \text{ mA.}$$

B2. $A_{P_{max}} = 100$

a) $A_{P_{max}} \sigmaε \text{ dB: } dB_{P_{max}} = 10 \log 100$



$$dB_{P_{max}} = 10 \cdot 2 \text{ αρα } dB_{P_{max}} = 10 \text{ dB}$$

β) $\frac{A_{P_{max}}}{2} = A_p = \frac{100}{2}$

$$A_p \sigmaε \text{ dB : } dB_p = 10 \log \left(\frac{100}{2} \right)$$

$$dB_p = 10 [\log 100 - \log 2] = 10 [2 - 0,3] = 10,17 \text{ dB} \\ \text{άρα } dB_p = 17 \text{ dB δηλαδή } dB_{P_{max}} - dB_p = 3 \text{ dB}$$

B3. a) μεταγωγός στη θέση K:

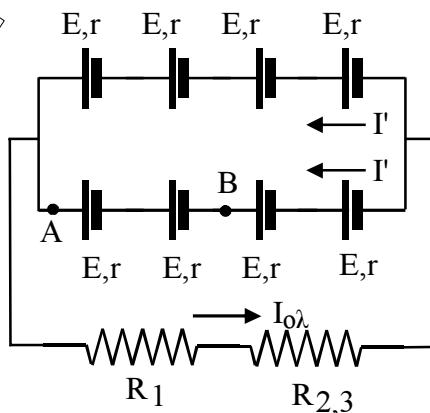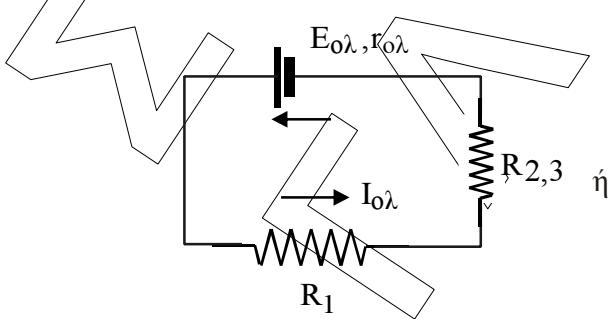

$E_1 = E_2 = 4E$ γιατί οι 4 πηγές συνδέονται στη σειρά.

$E_oλ = E_1 = E_2 = 4E$ γιατί οι δύο σειρές συνδέονται παράλληλα.

Άρα $E_{\text{ολ}} = 60 \text{ Volt}$

Για τις εσωτερικές αντίστασεις των πηγών:

$r_1 = 4r$ για κάθε σειρά.

$$r_{\text{ολ}} = \frac{r_1}{2} \text{ για την παράλληλη σύνδεση άρα: } r_{\text{ολ}} = 2r \text{ δηλ. } r_{\text{ολ}} = 2\Omega.$$

Η εξωτερική αντίσταση του κυκλώματος:

$$R_{\text{εξ}} = R_1 + R_{2,3} \text{ με } R_{2,3} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \text{ άρα } R_{\text{εξ}} = L + \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} \text{ άρα } R_{\text{εξ}} = 3\Omega.$$

Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος:

$$R_{\text{ολ}} = R_{\text{εξ}} + r_{\text{ολ}} \text{ άρα } R_{\text{ολ}} = 5\Omega$$


β) Η R_1 διαρρέεται από το $I_{\text{ολ}}$ $\frac{E_{\text{ολ}}}{R_{\text{ολ}}} = \frac{E_{\text{ολ}}}{R_{\text{εξ}} + r_{\text{ολ}}}$ άρα $I_{\text{ολ}} = \frac{60}{5} \text{ A}$ δηλ. $I_{\text{ολ}} = 12\text{A}$

$V_A - E + I'r - E + I'r - V_B = 0$ (2ος κανόνας Kir. με $I' = \frac{I_{\text{ολ}}}{2} = 6\text{A}$)

άρα $V_A - V_B = 2E - I'2r$

άρα $V_{AB} = 18 \text{ Volt.}$

γ) Μεταγωγός στη θέση Λ

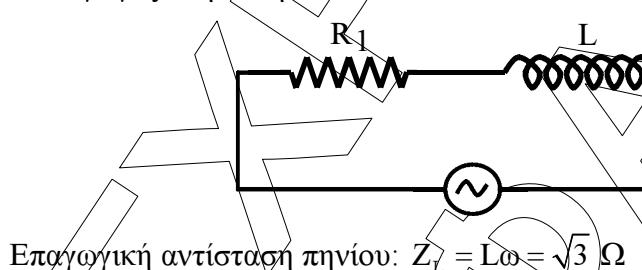


$$\text{Επαγγελματική αντίσταση πηνίου: } Z_L = L\omega = \sqrt{3} \Omega$$

δ) Σύνθετη αντίσταση κυκλώματος

$$Z = \sqrt{R^2 + (L\omega)^2} \text{ άρα } Z = 2 \Omega$$

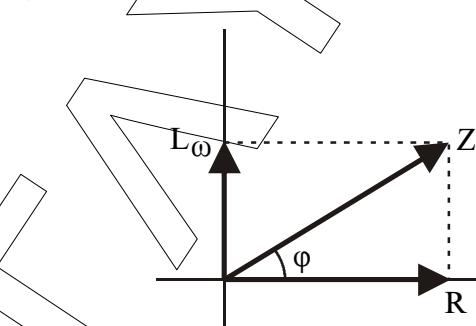ε) $I_0 = I_{\text{εν}}\sqrt{2}$ άρα $I_0 = 10\text{A.}$



$$\epsilon\phi\varphi = \frac{L\omega}{R} = \sqrt{3} \text{ άρα } \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

Άρα $i(t) = I_0\eta\mu(\omega t - \varphi)$

$$i(t) = 10\eta\mu \left(.000t - \frac{\pi}{3} \right)$$